

القسم الأول / 12 درجات يتضمن ثلاثة أسئلة بطلب الإجابة على اثنين فقط، ولكن منها ست درجات.
 1) وظيفة ومبدأ عمل القاطع التفاضلي أحادي الطور.

الوظيفة: الحماية من الصدمات الناجمة عن التيار المتسرب إلى الأرض.
 يتخلص مبدأ العمل بما يلي:

- تم مقارنة قيمة تيار الطور مع قيمة التيار المار في خط الحيادي. فإذا حدث فرق بينهما فذلك دليل على وجود تيار متسرب إلى الأرض.

- وإن كانت قيمة الفرق بين ذيذك التيارين أكبر من قيمة معينة تسمى حساسية القاطع، سيتعرض تيار يغذي الزاجل الذي يقوم بفتح تمسبي القاطع، مما يؤدي إلى قطع الدارة وإيقاف تسرب التيار.


(2) سؤال القاطع الإلكتروني.

تستنتج من معطيات السؤال أن التيار المطلوب هو تيار حمل زائد حسب قيمته (I_{OL}) من المساواة التالية:

$$600^2 \times 3 = (I_{OL})^2 \times 12$$

$$\Rightarrow I_{OL} = \sqrt{(600^2 \times 3)/12} = 300A$$

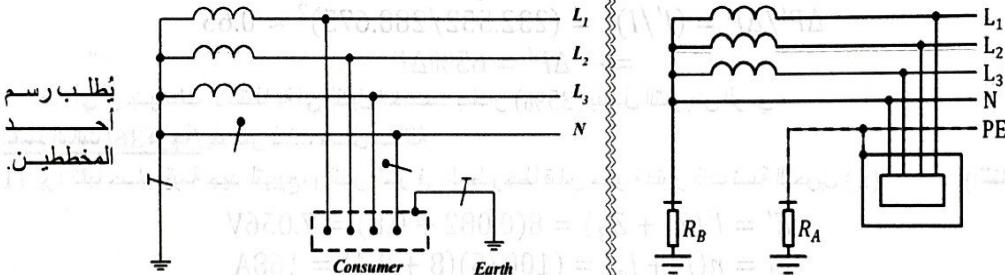3) المخطيطان الكهربائيان التاليان كلاهما يوضح نظام التأرضي (TT). لكن يكتفى بأحد هما فقط.



يطلب رسم أحدهما
المخططيين.

القسم الثاني / 32 درجة يتضمن مسألة واحدة فقط.

- 1) التحقق من ملاءمة الكابل لاختبار التحمل الحراري وشرط هبوط الجهد.

- نحسب قيمة التيار الذي تستجره المنشأة:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{150 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.75} = 288.675A$$

- نحسب قدرة التحمل الحراري (I_c) للكابل انطلاقاً من سعة القياسية مع احتساب عامل تصحيح التمديد، ثم نقارنها مع تيار المنشأة:

$$I_t = k I_Z = 0.713 \times 441 = 314.433A$$

- ما دام ($I_c > I_t$) فإن الكابل يحقق اختبار التحمل الحراري.

ملحوظة: يمكن التتحقق من اختبار التحمل الحراري بطريقة أخرى متخددين فيها السعة الأمبيرية القياسية أساساً للمقارنة.

$$I_t = I/k = 288.675/0.713 = 404.873A < I_Z$$

- نحسب هبوط الجهد (Δu)، ثم نحسب هبوط الجهد النسبي ($\Delta u\%$) ونقارنه مع القيمة المسموحة بها (5%):

$$\Delta u = k \frac{I}{n} (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

$$\Delta u = \sqrt{3} \times 288.675 \times (31.4 \times 0.75 + 14.9 \times 0.661) \times 10^{-3} = 16.7V$$

$$\Delta u\% = \frac{\Delta u}{U_N} \times 100 = \frac{16.7}{400} \times 100 = 4.175\% < 5\%$$

ما دام ($\Delta u\% < 5\%$) فالكابل يحقق شرط هبوط الجهد.

ملاحظة: تُحسب $(\Delta u\%)$ بعلاقة مكافئة تماماً للعلاقة السابقة، أي عن طريق الاستطاعة المقاومة في الكابل، كما هو موضح تالياً.

$$\Delta u\% = \frac{PR+XQ}{U^2} \times 100 = \frac{PR+XP \tan \varphi}{U^2} \times 100$$

$$\Delta u\% = \frac{150 \times 31.4 + 14.9 \times 150 \times 0.882}{400^2} \times 100 = 4.176\% < 5\%$$

حل بديل متعلق
بالملاحظة السابقة

(2) حساب قيمة عامل الاستطاعة بعد التعويض الردي، وتحديد مقدار انخفاض ضياعات الاستطاعة في الكابل.
(ست عشرة درجة)

- نحسب قيمة عامل الجديد $(\cos(\varphi'))$ من العلاقة التالية:

$$Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi')$$

$$\tan \varphi' = \tan \varphi - Q_C/P = 0.882 - (73.3/150) = 0.393$$

$$\Rightarrow \cos \varphi' = \cos(\tan^{-1} 0.393) \approx 0.931$$

- نحسب قيمة التيار الذي تستجره المنشأة بعد تصحيح عامل الاستطاعة:

$$I' = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi'} = \frac{150 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.931} = 232.552 \text{ A}$$

ملاحظة: يتناسب التيار عكسياً مع عامل الاستطاعة، فنحسب التيار المستجر بعد التعويض الردي من نسبتي عامل الاستطاعة:

$$I'/I = \cos \varphi / \cos \varphi'$$

$$\Rightarrow I' = 288.675(0.75/0.931) = 232.552 \text{ A}$$

حل بديل متعلق
بالملاحظة السابقة

- تتناسب ضياعات الاستطاعة في الكابل مع مربع التيار ($\Delta P \sim I^2$)، فتكون نسبة الضياعات بعد التعويض قبله هي:

$$\Delta P'/\Delta P = (I'/I)^2 = (232.552/288.675)^2 \approx 0.65$$

$$\Rightarrow \Delta P' = 65\% \Delta P$$

- أي أن ضياعات الاستطاعة في الكابل انخفضت بمقدار (35%) بفضل التعويض الردي.

القسم الثالث / 36 درجة يتضمن ثلاثة مسائل مستقلة.
(اثنتا عشرة درجة)

(1) يرد تالياً حساب قيمة جهد التهيئة، والتيار المار في الخط وخطاً قياس محولة التيار ذات نسبة التحويل (n).

$$E' = I'(Z' + Z_B) = 8(0.082 + 0.8) = 7.056 \text{ V}$$

$$I_1 = n(I' + I_e) = (100/5)(8 + 0.4) = 168 \text{ A}$$

$$CT_{\epsilon\%} = \frac{100I_e}{I' + I_e} = \frac{100 \times 0.4}{8 + 0.4} = 4.762\%$$

(2) نحسب قيمة نسبة التحويل، وعدد لفات الملف الأولي وتياري محولة الجهد المثلثية وفق الخطوات التالية.
(ثمانى درجات)

$$k_T = V_1/V_2 = 2400/120 = 20$$

$$N_1 = k_T N_2 = 20 \times 50 = 1000$$

$$I_1 = \frac{S_{TN}}{V_1} = \frac{9.6 \times 10^3}{2400} = 4 \text{ A} \quad \& \quad I_2 = \frac{S_{TN}}{V_2} = \frac{9.6 \times 10^3}{120} = 80 \text{ A}$$

يقبل الحل إذا حسب الطالب أحد التيارين (I_1 أو I_2) كما ورد سابقاً، ثم حسب الآخر من نسبة التحويل، وفق العلاقة ($I_2/I_1 = k_T$)
(ست عشرة درجة)

(3) حساب تيار القصر في نهاية الكابل المغذي للورشة:
• نحسب ممانعة المحولة المنسوبة إلى طرفها الثاني (Z_t)، ثم نحسب مقارمتها ومفاعيلتها من العلاقتين المذكورتين في النص:

$$Z_t = \frac{(f_c U_{2N})^2}{S_{TN}} \times \frac{U_{k\%}}{100} = \frac{(1 \times 400)^2 \times 0.04}{160} = 40 \text{ m}\Omega$$

$$R_t = 0.31 Z_t = 12.4 \text{ m}\Omega \quad \& \quad X_t = 0.95 Z_t = 38 \text{ m}\Omega$$

• نحسب قيمة ممانعة القصر (Z_{sc}) بتحصيل المقاومات والمفاعيلات بدءاً من الشبكة وحتى نهاية الكابل، ثم نحسب قيمة تيار القصر:

$$R_{sc} = R_a + R_t + R_C = 0.035 + 12.4 + 19 = 31.435 \text{ m}\Omega$$

$$X_{sc} = X_a + X_t + X_C = 0.351 + 38 + 6.4 = 44.751 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{sc} = \sqrt{R_{sc}^2 + X_{sc}^2} = \sqrt{31.435^2 + 44.751^2} = 54.688 \text{ m}\Omega$$

$$I_{k3} = \frac{f_c U_{2N}}{\sqrt{3} Z_{sc}} = \frac{1 \times 400}{\sqrt{3} \times 54.688} = 4.223 \text{ kA}$$